

# 6주차


### 목차


- 심전도 증폭기의 구성
- 전체 심전도 증폭기 Review
- 중간고사
- 최종 목표
- Report
- IAR 사용법


### 심전도 증폭기 구성(ECG Amplifier)

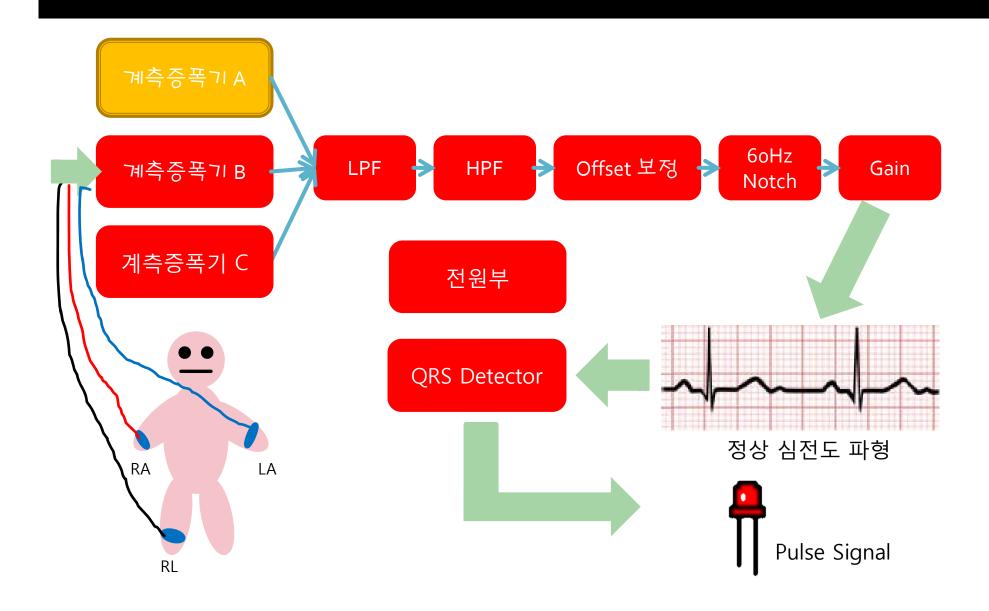

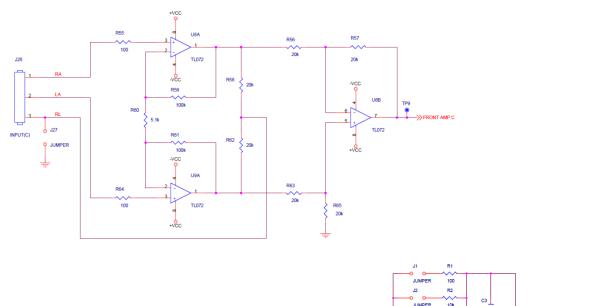

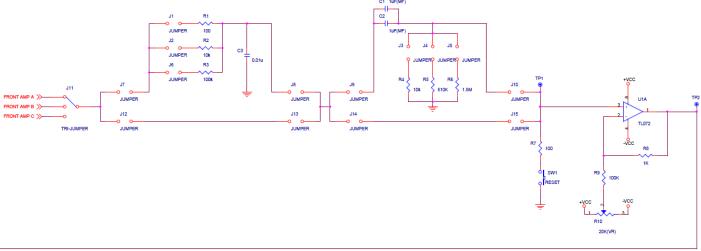

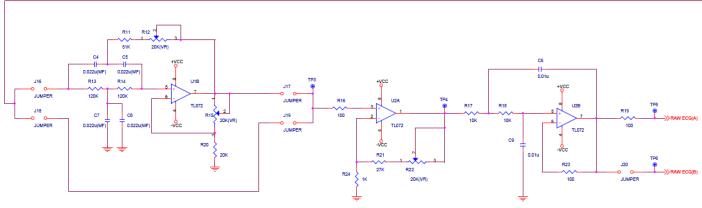


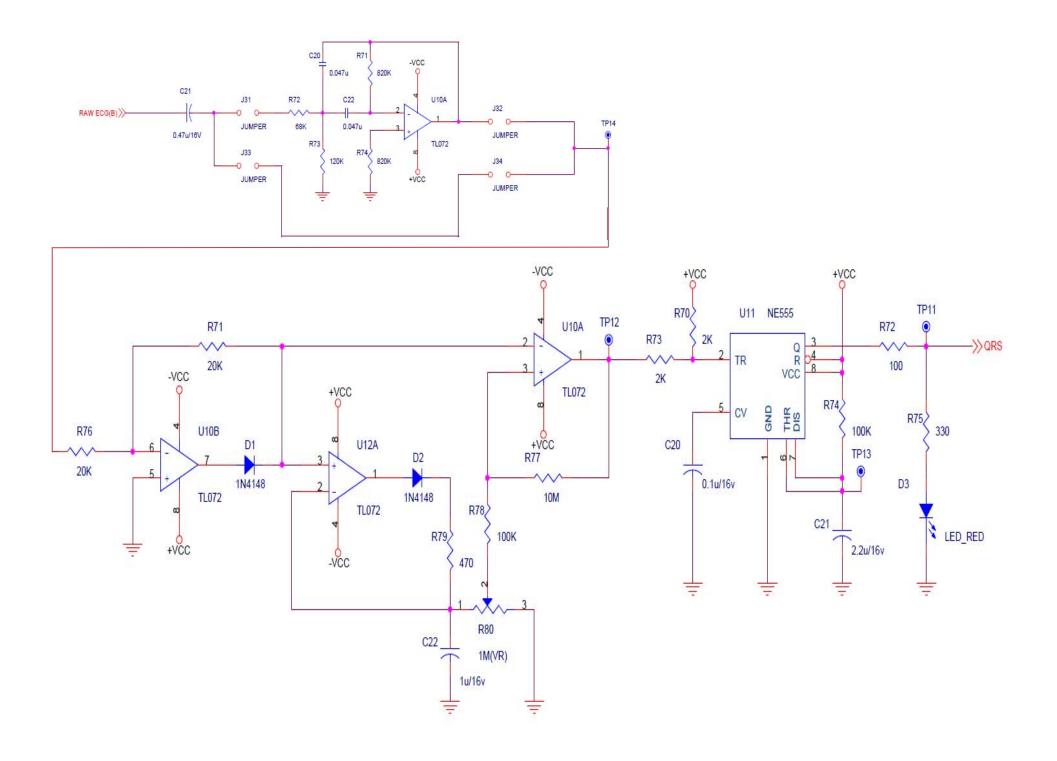

### 중간고사

- 수요일반 → 10월 17일(수) 오후 1시~ 목요일반 → 10월 18일(목) 오후 1시~
- 제작한 ECG 증폭기의 2분 이내 동작.
- ①전원연결 ②계측기연결 ③전극배치 ④계측기 조정 ⑤심전도 파형 제시
  - : 자신의 심전도 파형을 오실로스코프에 제시
  - : QRS detector의 LED ON/OFF 동작 확인
  - : 2분 이내 만점 (이후 30초 단위로 감점)
- 중점사항
  - : 동작 여부
    - 1. 심전도 파형 → Noise가 섞이지 않은 ECG파형 (1 Volt/Div 에서 자신의 ECG 파형이 명확히 보일 것!)
    - 2. QRS detector의 LED ON/OFF
  - : 오실로스코프 사용(AUTOSET 사용 시 감점) / 파워서플라이 사용
  - : Hand-out 검사

### 최종 목표

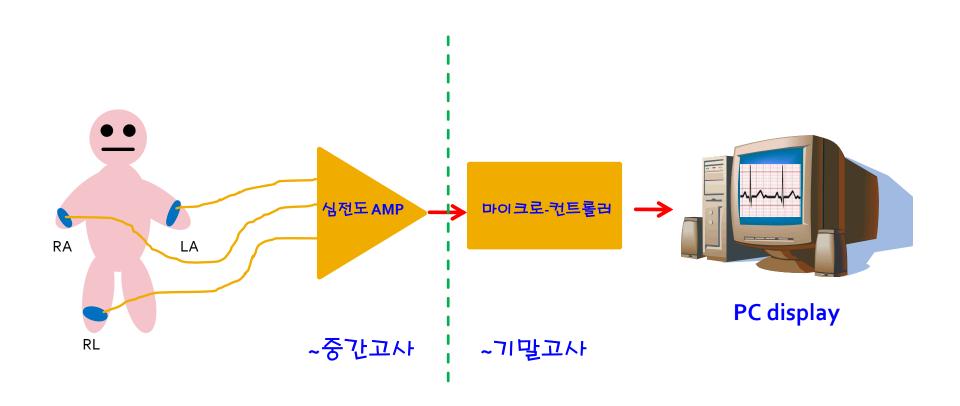

#### Where micro-controller used ??



and more....

Ref) www.ti.com


#### Report


- 1. 마이크로 컨트롤러(microcontroller) 란?
  - 1-1. 정의에 대하여 조사
  - 1-2. 일상 생활에서의 사용 예 10가지 이상 조사
- 2. C언어 제어문에 대한 기본 문법 조사
  - 2-1. 조건문 → if , if else, switch
  - 2-2. 순환문 → for, while, do while


레포트의 앞장과 뒷장을 활용하여 정리 할 것!!


## IAR 사용법 (EWAVR)


#### Firmware downloading

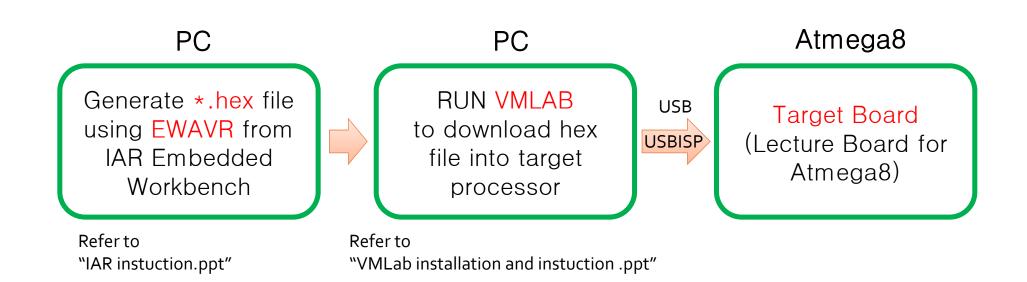


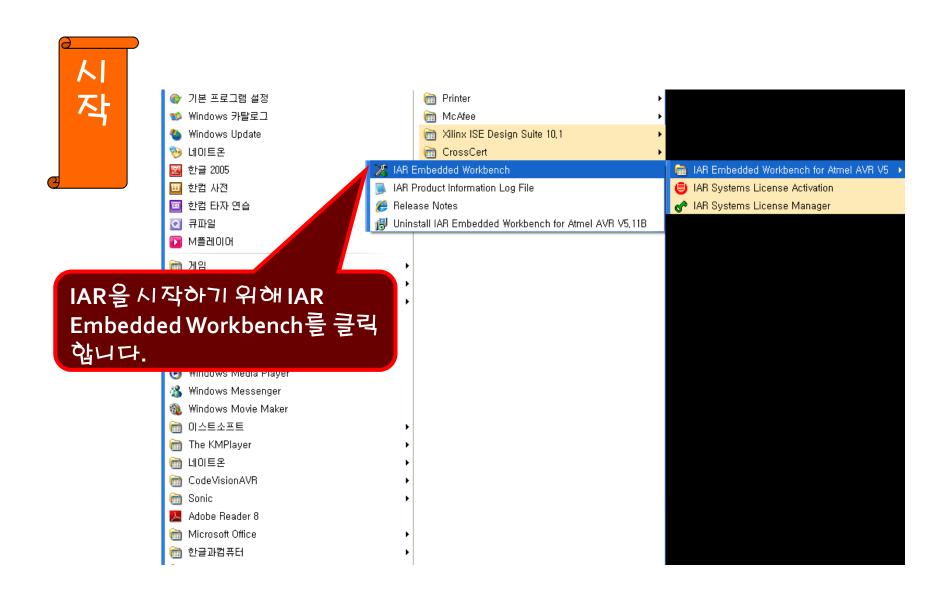


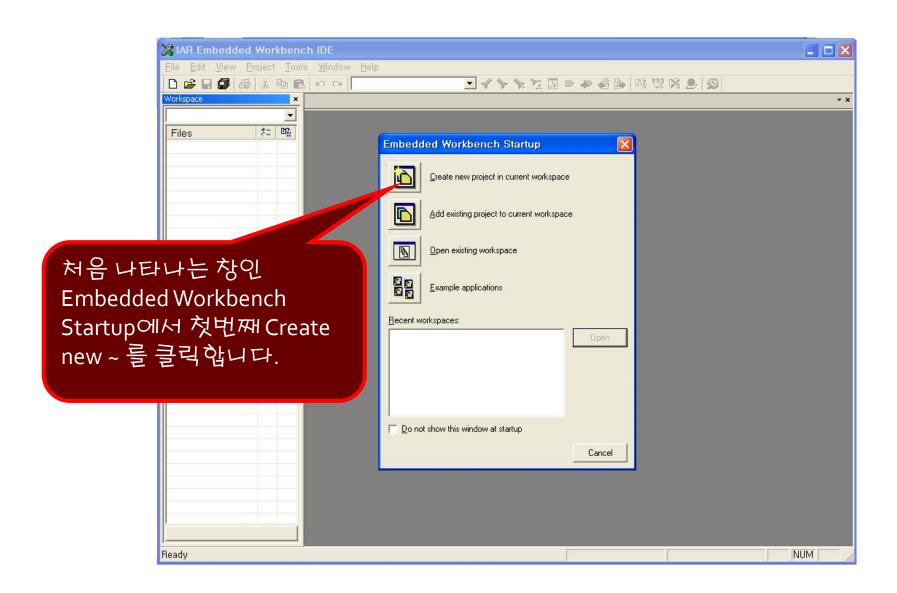


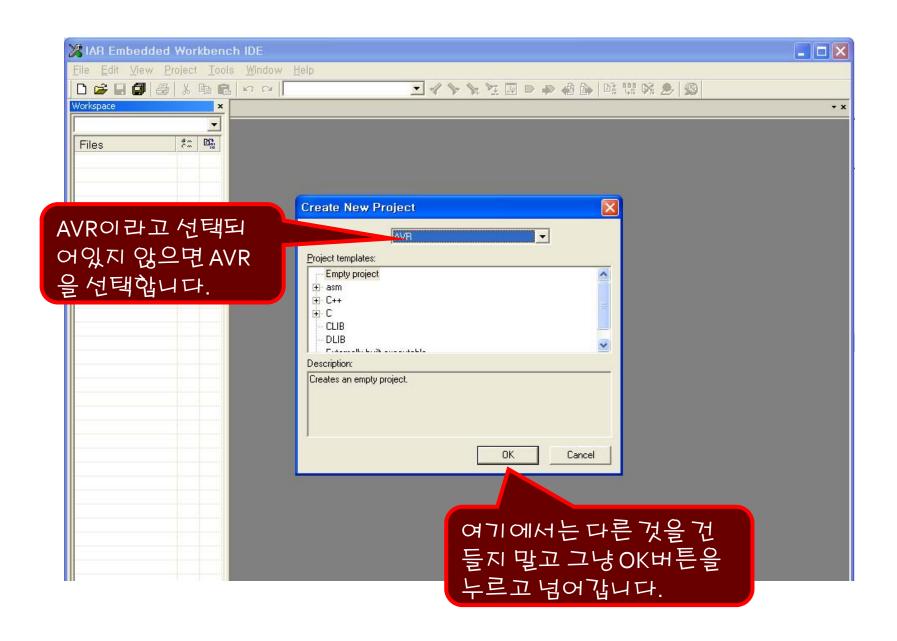


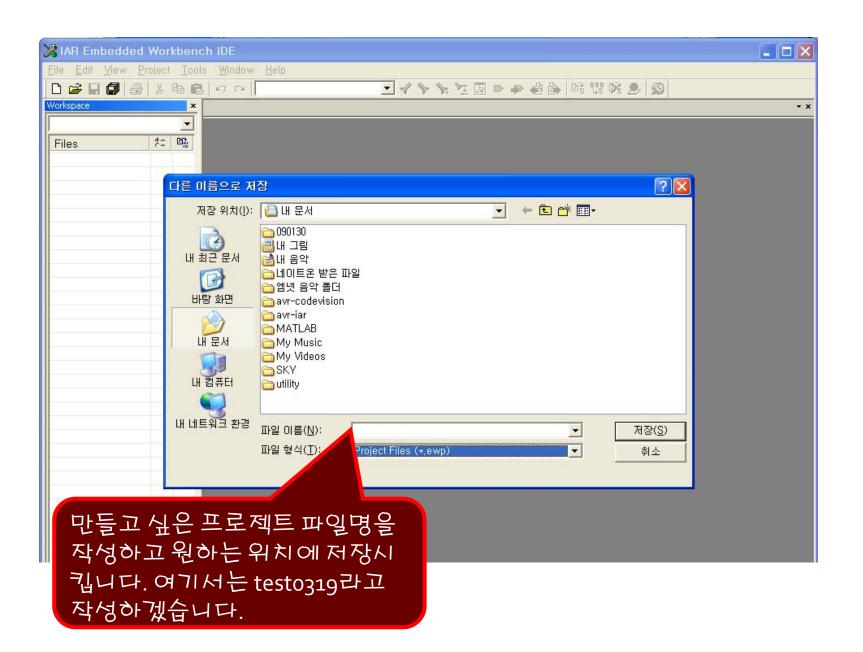


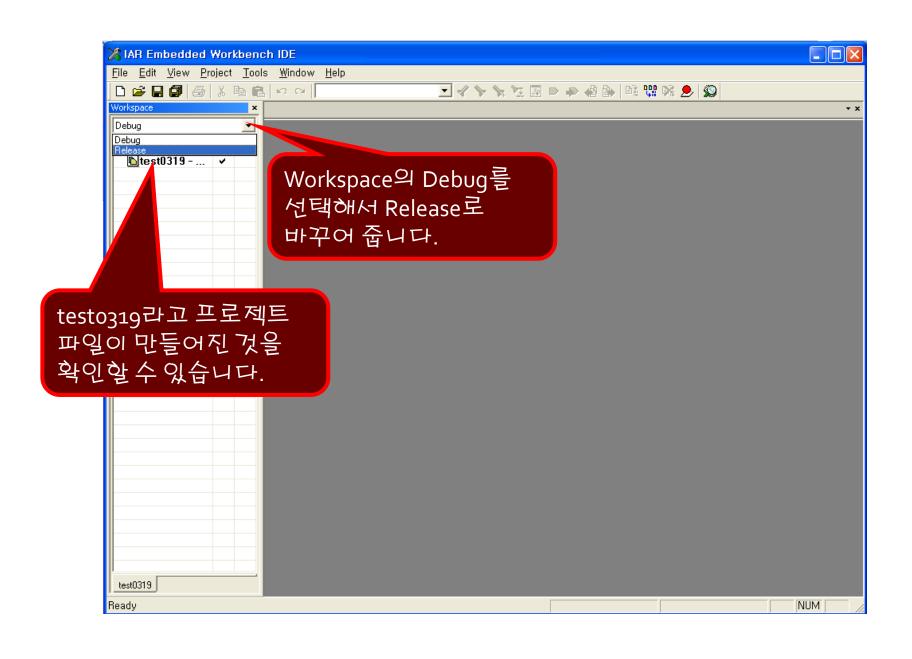


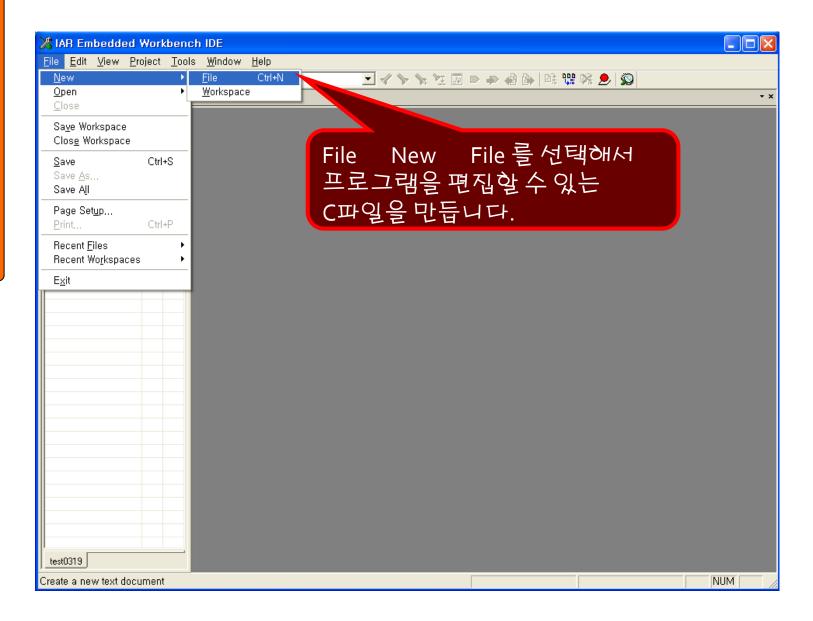


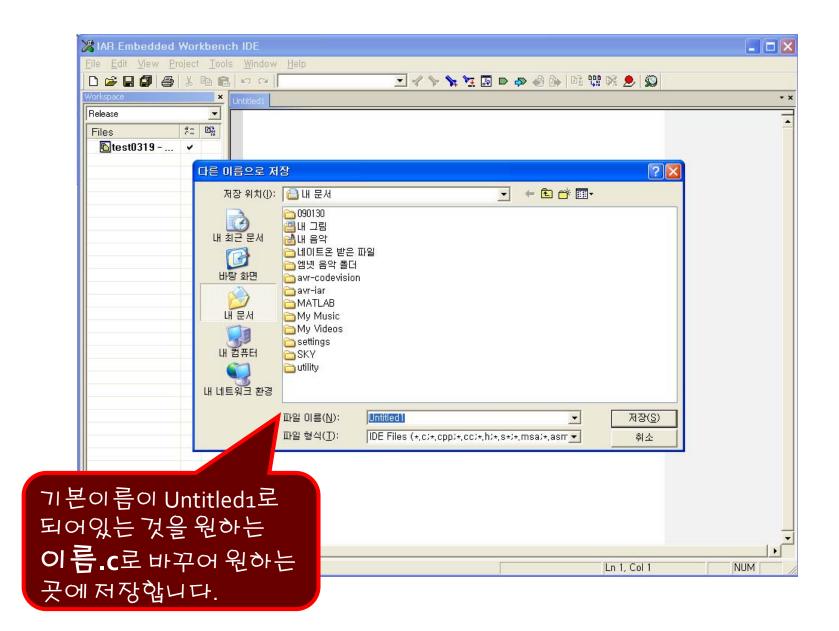


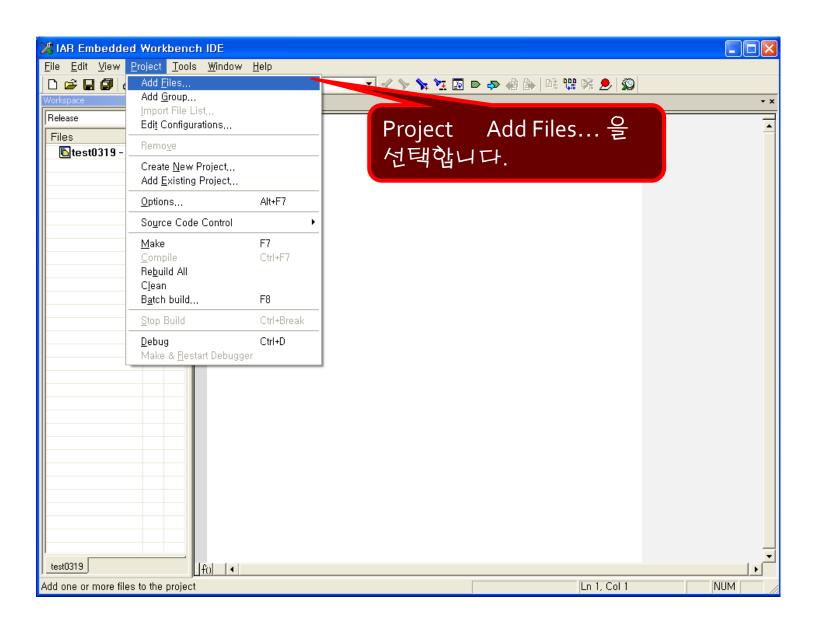


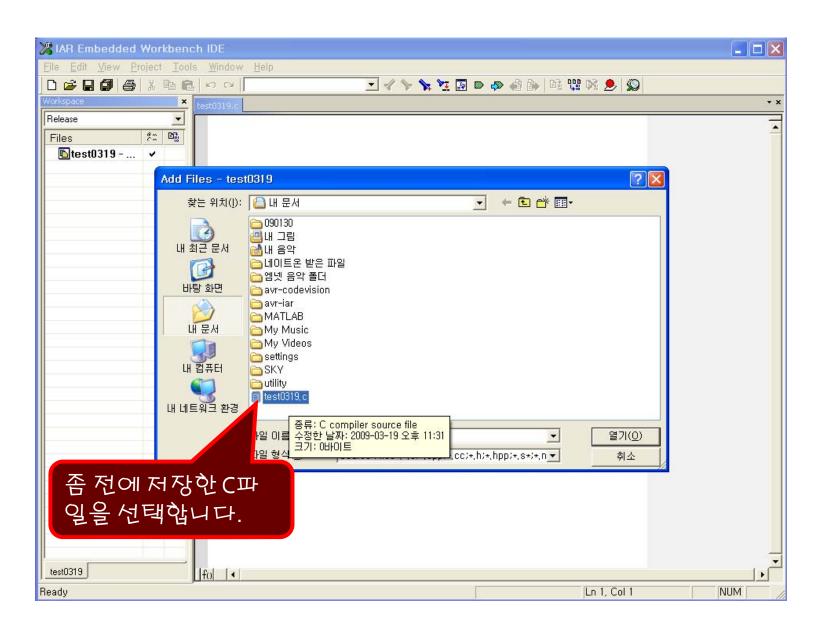


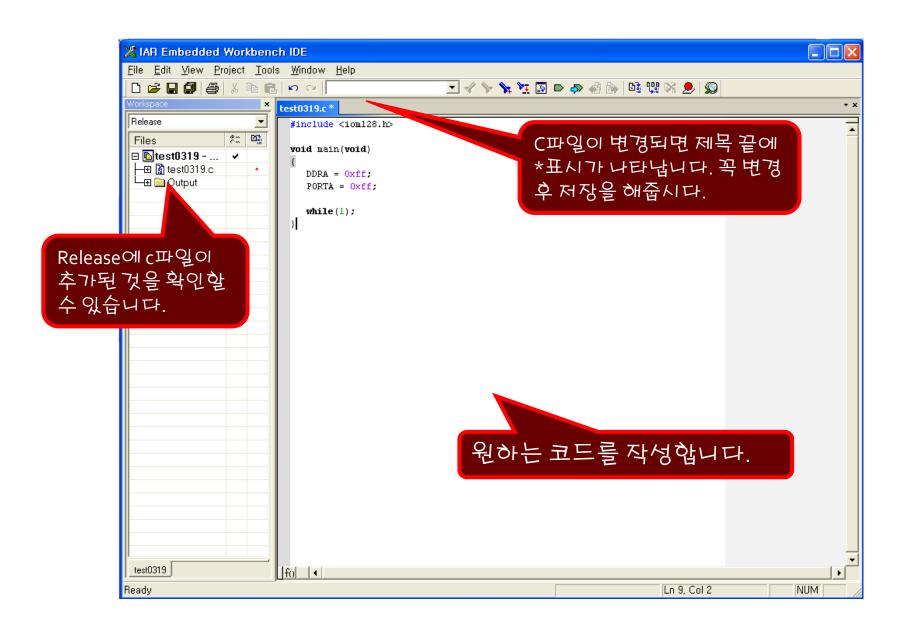


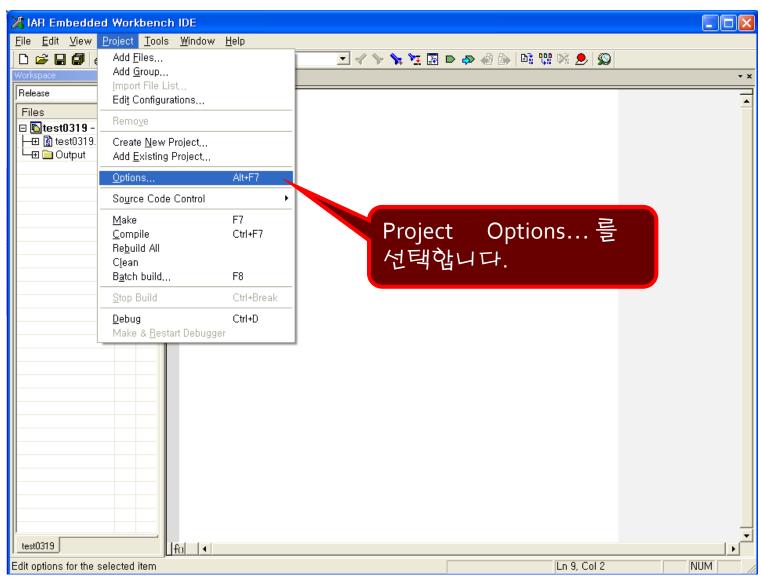


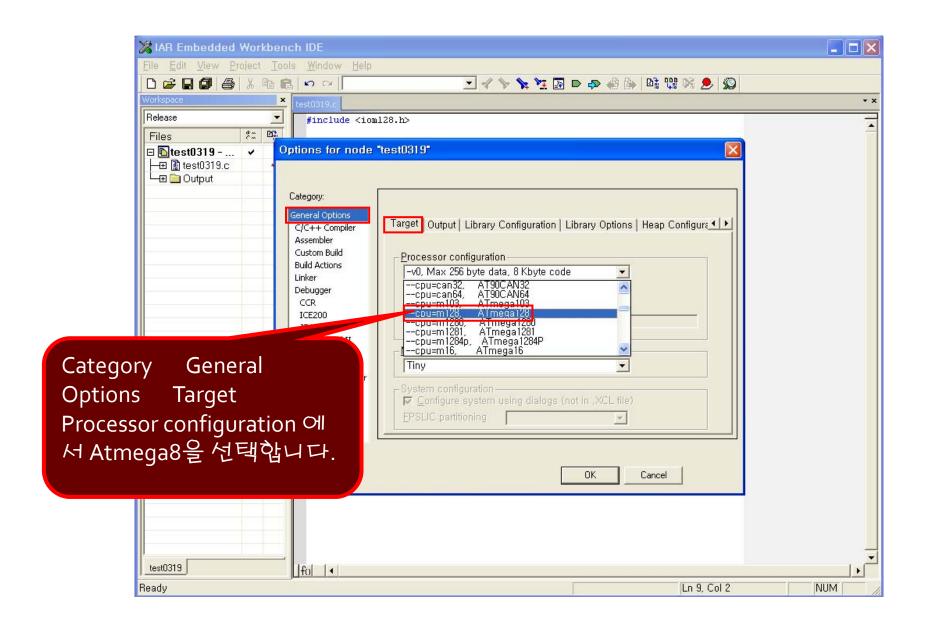


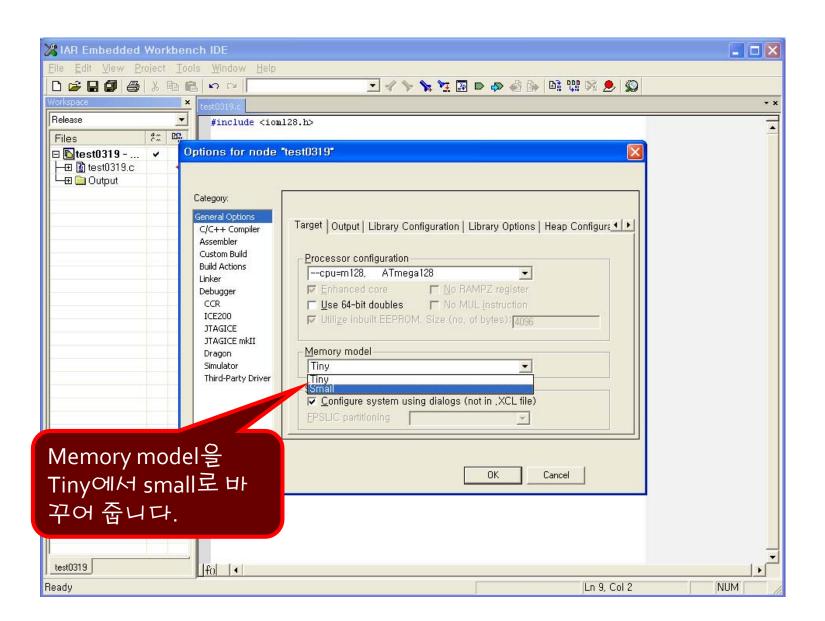


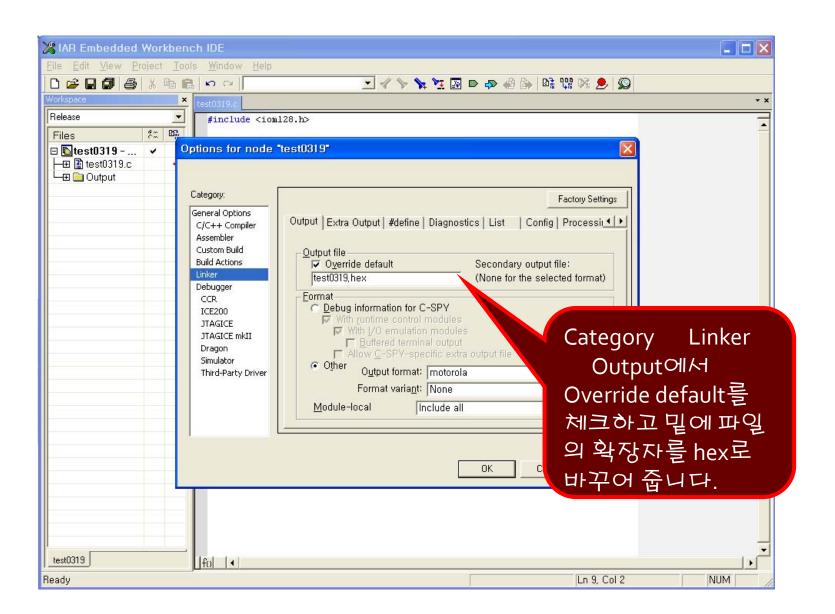


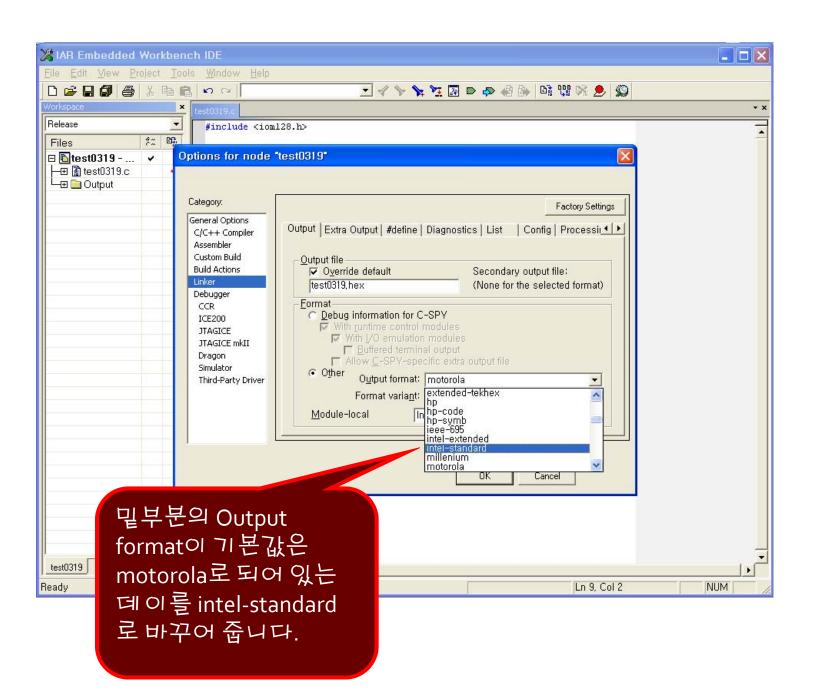


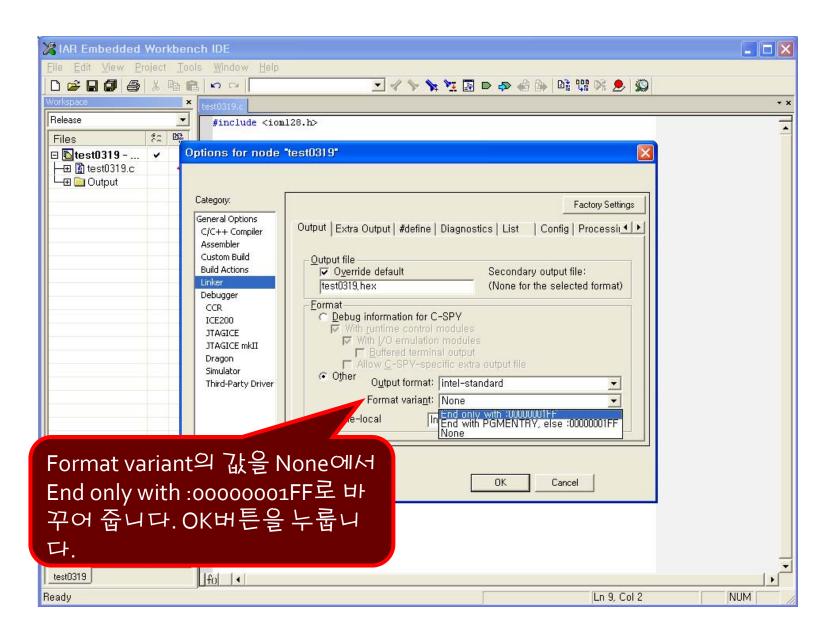

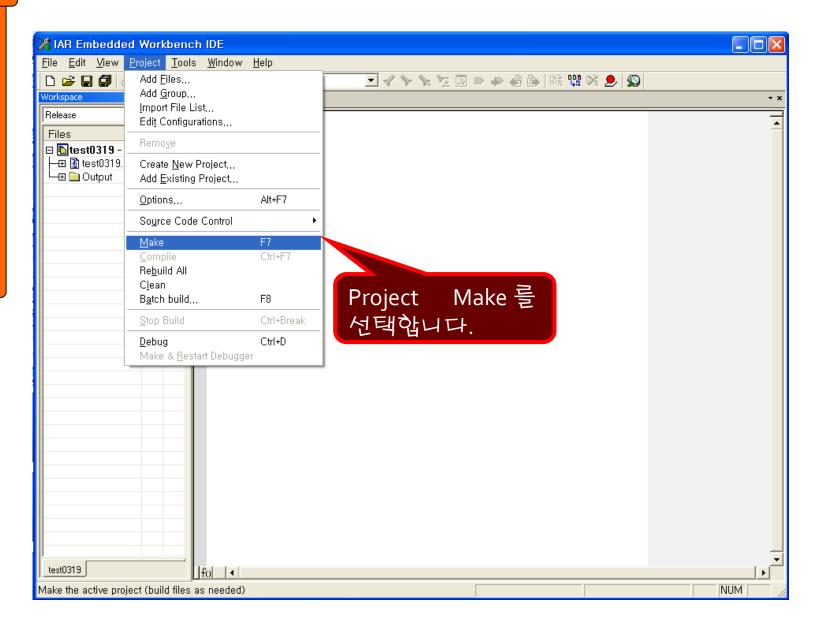

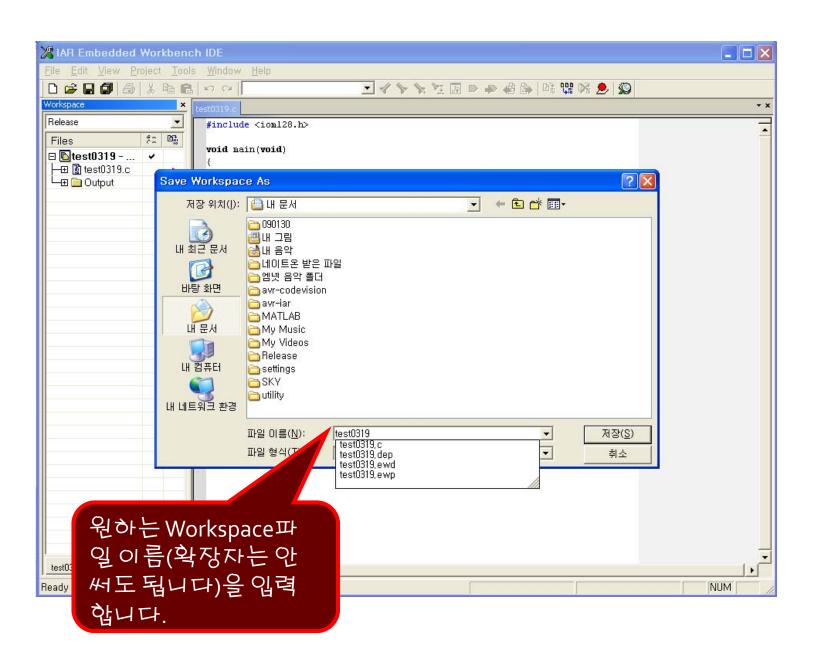

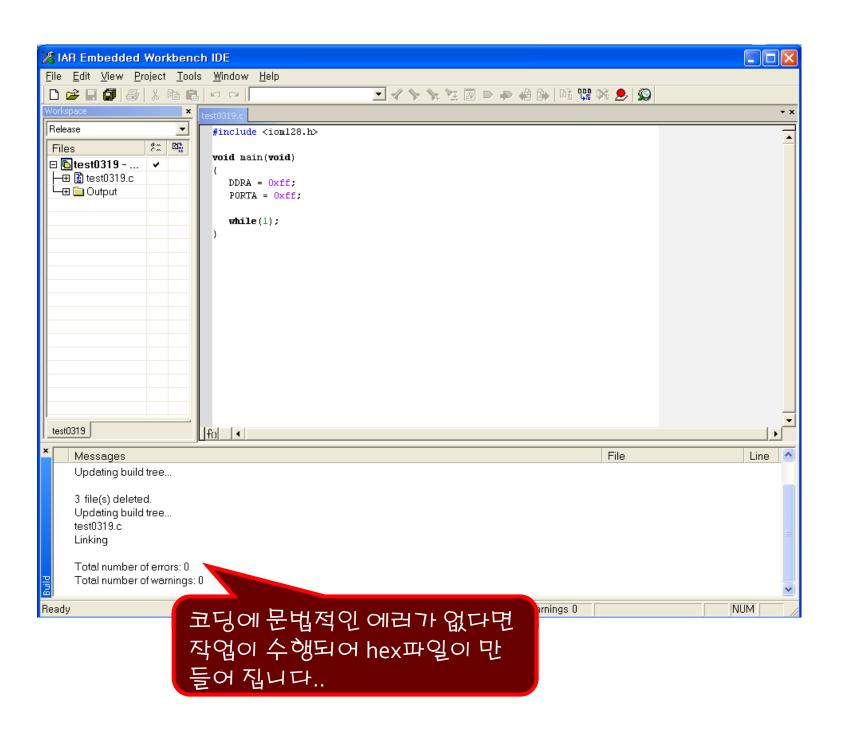

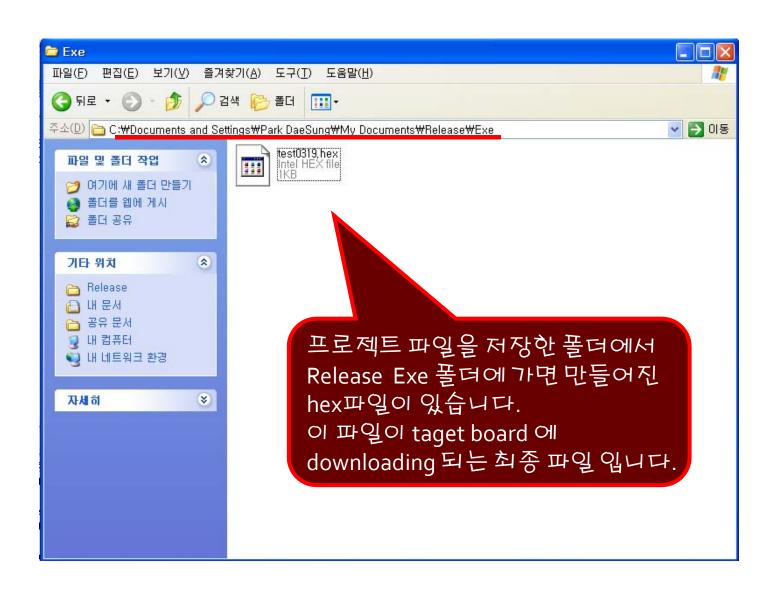

다음 수업시간 까지 사용법을 꼭 숙지해오시기 바랍니다!!!